ĐẠI HỌC BÁCH KHOA tPHCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ


Sinh viên được sử dụng tài liệu

KIÉM TRA CUỐI KÌ MÔN AN TOÀN ĐIỆN


Thời gian: 85 phút. Ngày thi: 27 - 12 - 2017

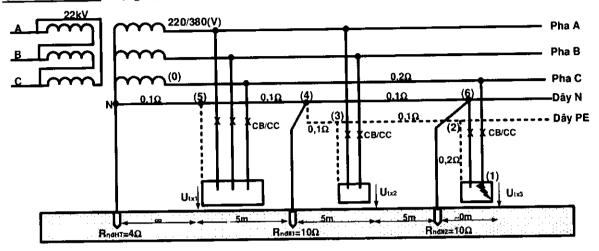Câu hỏi

<u>CÂU 1. (5 điểm</u>) Mạng điện như hình vẽ, áp nguồn xoay chiều ba pha có U_{phu}=220V, f=50Hz.



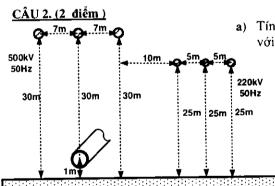- a) Mạng được nối vỏ theo sơ đồ an toàn gì ? Thiết bị bảo vệ khi chạm vỏ? (0,5đ)
- b) Thiết bị 3 chạm võ pha C . Vẽ phân bố dòng chạm , sơ đồ thay thế , tính dòng điện chạm võ , dòng phân bố trên dây trung tính ,các dòng I $_{\text{dát.}}$ Xác định điện áp tiếp xúc khi người chạm tay vào võ thiết bị U_{tx1}, U_{tx2} , U_{tx3} . Kết luận gì về an toàn ? U_{cp} = 25 (V) , $\rho_{\text{dát}}$ = 100 Ω .m . (2,5đ).
- c) Dây PEN đứt giữa (4) và (5), xác định lại các U_{tx} và kết luận về an toàn (1đ).
- d) Chạm từ trung thế (22kV) sang trung tính N phía hạ thế (220/380(V)), $I_{\text{chạm}}$ =90A, mạng điện không bị sự cố chạm võ, không bị đứt dây PE .Bỏ qua các điện trở dây, tính các Utx, kết luận về an toàn, giải pháp đám bảo an toàn cho người .(1đ)




 Tính điện áp cảm ứng trên ống dẫn song song và cách ly với mặt đất như hình vẽ sau (1đ)

b) $C_{\text{ong}} = 150 \text{pF}$, $R_{\text{ong-dat}} = 100 \text{ k}\Omega$, tính dòng qua người nếu người chạm tay vào ống, điện trở người $2\text{k}\Omega$. Kết luận về an toàn ? (1đ)

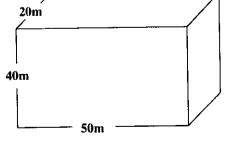CÂU 3. (3 điểm)

a)Công trình hình khối chữ nhật được bảo vệ chống sét trực tiếp theo **nguyên tắc bảo vệ toàn bộ**. Các kim thu sét có độ cao **3m**. Hãy chọn vị trí đặt, xác định số kim thu sét cần bố trí để bảo vệ cho nhà (1,5đ). Kiểm tra lại cách bố trí kim đã thiết kế bằng phương pháp quả cầu lăn, bảo vệ cấp II.(0,5đ)





b) Giả sư **công trình được bảo vệ bằng 1 đầu ESE**, cấp bảo vệ II, hãy chọn vị trí đặt, độ cao h ,loại đầu ESE để bảo vệ cho cả công trình.(Iđ)

meur

Truong Phuse than

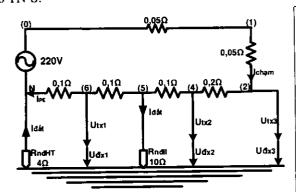CÂU 1. (5 điểm) a) Sơ đồ TN-C-S, thiết bị bảo vệ khi chạm vỏ là CB/CC hoặc RCD đối với phần sơ



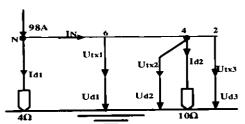

b)

 $I_{cham} = 368,39 A$

 $I_{dat} = 5.19 A$

 $I_N = 363,2A ; U_{dx}=16,53V(x=5m)$

Utx1 = -0.97 V : an toàn Utx2 = 36.84 V : an toàn

Utx3 = 145,9V: không an toàn

c)

Utx1=Utx2=0 ; an toàn

Utx3=220 V : rất nguy hiểm

d)

Id1 = 70A

Id2 = 28 A

Utx1=Utx3 = 190,83 V: rất nguy hiểm

Utx2 = 0

: an toàn

Biện pháp an toàn : tăng số điểm nổi đất

lặp lại.

CÂU 2. (2đ điểm)

h1=h2=h3=30m

d1=33,12m; d2=30,08m; d3=29m.

$U_{\rm ong} = 0.25.1.500$	$\sqrt{30^2}$	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²	30 ²
	√ 33,12 ⁴	30,084	⁺ 29 ⁴	33,12°.30.08°	33,12 ² .29 ²	30,082.292
=0,25.1.500.30						
	33,124	30,084	29 ⁴	33,12 ² .30.08 ²	33,12 ² .29 ²	30,08 ² .29 ²

U cảm ứng 500kV trên ống =924,17 V

 $I \text{ người} = 2\Pi .50.100.10^{-9}.924,17 = 29,02 \text{ mA} < 30\text{mA}$: bị điện giật nhưng không từ vong do < 30 mA.

CÂU 3. (3 điểm)


a) h = 50 + 2 = 52 m; $p = \frac{5.5}{\sqrt{52}} = 0.763$; bố trí kim ở nóc nhà, tại 4 góc và dọc các cạnh do chỉ bảo

vệ trọng điểm .Điều kiện bảo vệ chống sét trọng điểm :

 $h_0 > h_x \implies a < (h - h_x) x7p = (52 - 50)x7x 0,763 = 10,68 m$

Cạnh 30m :
$$N > \frac{30}{10,68} + 1 = 3.8$$
 ; chọn 4 kim thu sét ; $a = \frac{30}{3} = 10$ m

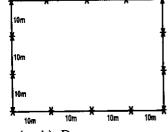Canh 40m : $N > \frac{40}{10,68} + 1 = 4,74$; chọn 5 kim thu sét ; $a = \frac{40}{4} = 10m$



Bảo vệ chống sét trọng điểm nên không cần bố trí thêm kim thu sét trên nóc nhà D;


b) Chon h=6m, đặt ở tâm nóc nhà, cấp bảo vệ I,

$$R_p > R_p \ge \frac{1}{2}\sqrt{40^2 + 30^2} = 25m$$

Chon SE6 - Δ L =15m

h=6m, cấp I

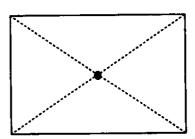 \Rightarrow R_p =32 m > 25 m bảo vệ toàn tòa nhà.



meno

Trueny Phrase Hoa